



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO DE DISEÑO DIGITAL

Reporte de práctica 5

Minimización de funciones por mapas de Karnahugh

Alumno(s):

Francisco Pablo RODRIGO

Profesor:

M.I. Guevara Rodríguez MA. DEL
SOCORRO

Grupo: 6

Calificación total _____

Previo _____

Desarrollo _____

Conclusiones _____

18 de marzo de 2019

Índice

| | |
|---------------------------|----------|
| 1. Objetivos | 3 |
| 1.1. General | 3 |
| 1.2. Particular | 3 |
| 2. Introducción | 3 |
| 3. Previo | 4 |
| 4. Desarrollo | 5 |
| 5. Conclusiones | 8 |

1. Objetivos

1.1. General

El alumno diseñará circuitos combinacionales.

1.2. Particular

El alumno analizará, diseñará e implementará multifunciones, con funciones no especificadas, optimizando las funciones por medio de mapas de karnaugh.

2. Introducción

Un mapa de Karnaugh (también conocido como tabla de Karnaugh o diagrama de Veitch, abreviado como Mapa-K o Mapa-KV) es un diagrama utilizado para la simplificación de funciones algebraicas Booleanas. El mapa de Karnaugh fue inventado en 1953 por Maurice Karnaugh, un físico y matemático de los laboratorios Bell.

El mapa de Karnaugh consiste en una representación bidimensional de la tabla de verdad de la función a simplificar. Puesto que la tabla de verdad de una función de N variables posee $2N$ filas, el mapa K correspondiente debe poseer también $2N$ cuadrados. Las variables de la expresión son ordenadas en función de su peso y siguiendo el código Gray, de manera que sólo una de las variables varía entre celdas adyacentes.

El mapa de Karnaugh se va completando colocando los unos “1” en la celda apropiada, ayudados por la tabla de verdad. Esta agrupación es conocida como minitérminos o minterms y como expresión booleana viene a ser una suma de productos. Usualmente no se escriben los ceros “0” en la tabla, ya que solo se agrupan los unos “1”.

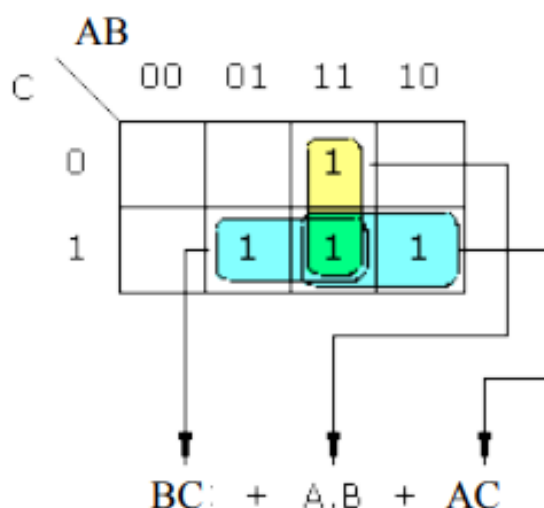


Figura 1: Mapa de Karnaugh para una función de tres variables.

3. Previo

4. Desarrollo

Para el desarrollo de ésta práctica tuvimos que utilizar 4 variables de entrada (A,B,C,D) lo cual nos permite tener 16 combinaciones distintas que posteriormente nos servirían para controlar nuestro display de 7 segmentos que puede mostrar números del cero al nueve. Es decir, tenemos 16-10 números sin usar por lo cual los tendremos que considerar don't care.

Después de obtener las 7 funciones mínimas las ingresamos al programa *Xilin* para poder hacer la simulación. Para meter las funciones utilizamos el modo HDL y nos quedo lo siguiente.

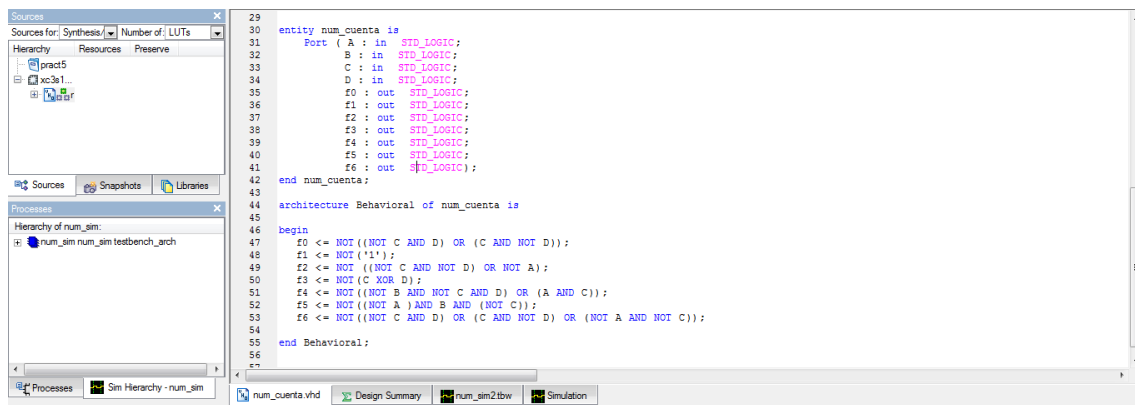


Figura 2: Funciones en código VHDL

Luego, para estar seguros de que íbamos por el rumbo correcto procedimos a hacer la simulación y a corroborar cada una de las combinaciones.

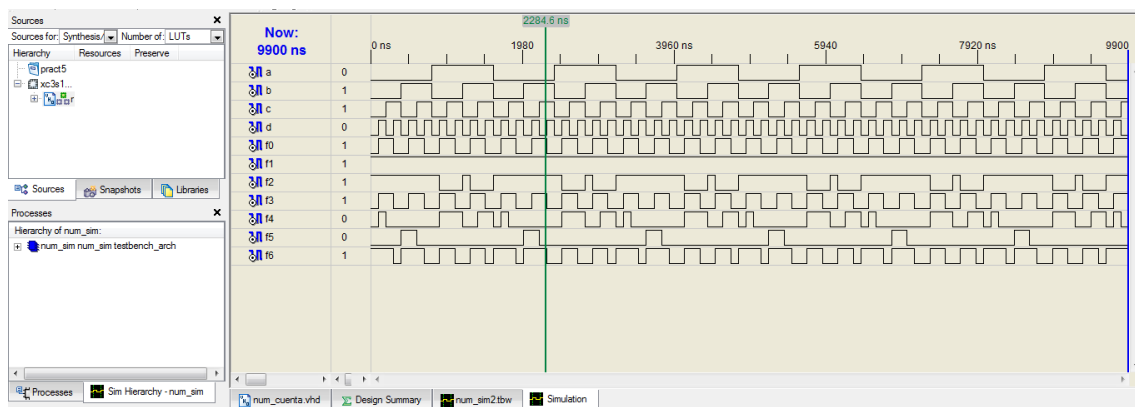


Figura 3: Simulación de nuestro circuito.

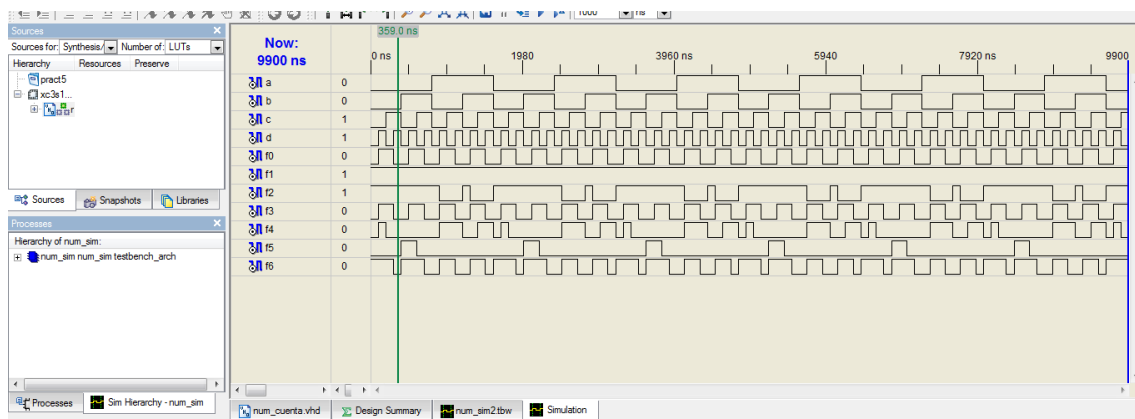


Figura 4: Simulación de nuestro circuito.

Una vez que verificamos que todas las combinaciones de las variables de 4 bits son correctas procedemos a cargar nuestro programa a la FPGA. En este caso para ello abrimos el programa llamado **Digilent Adept** y en la opción de FPGA escogemos el archivo .bit que generamos en Xilinx y le damos click en *PROGRAMAR*.

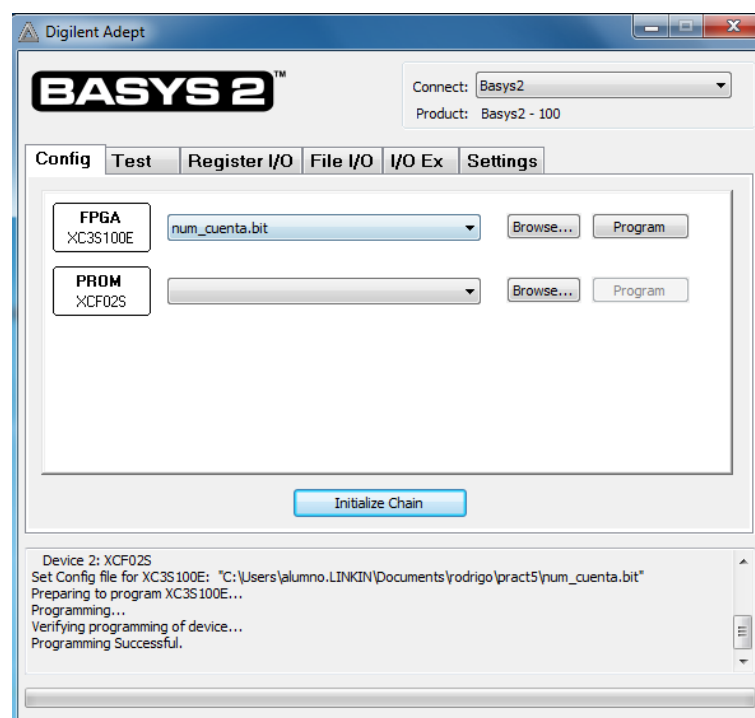


Figura 5: Cargando el programa a al FPGA

Finalmente podemos corroborar de manera tangible que nuestro circuito funciona y que la tabla de verdad corresponde con las funciones que programamos.

A continuación se presentan algunas fotos ilustrando el funcionamiento del circuito. Mi número de cuenta es 314331122 por lo cual solo muestro que el 3, 1, 4 y 2 funcionan.

 


Figura 6: El número 2 en el display de 7 segmentos

 


Figura 7: El número 2 en el display de 7 segmentos

 


Figura 8: El número 2 en el display de 7 segmentos

5. Conclusiones

Observamos que la minimización de funciones booleanas es necesaria en el diseño de circuitos lógicos ya que nos ahorra gran cantidad de compuertas si hablamos de elementos físicos o nos ahorra mucho código si hablamos en términos del VHDL y de una FPGA.

Es importante mencionar que si no tuviéramos la FPGA tendríamos que implementar nuestro circuito usando solo compuertas lógicas (AND, OR, etc.) y un display de 7 segmentos. Además se complicaría ligeramente porque tenemos que tener cuidado al momento de conectar las compuertas con el display ya que este puede ser de ánodo o de cátodo. En cambio, al hacer nuestro programa en Xilinx y en la *Basys* sencillamente programamos nuestro circuito y si veíamos que los números se desplegaban al revés (es decir, se apagaban los que debían estar prendidos) lo único que debimos hacer fue negar nuestras funciones y volver a cargar el programa.